

Pekiştirme Etkinliği

Aşağıda verilen devre şemalarından ampul yanabilecek olanlara $\bullet\bullet$ yanmayacak olanlara $\circ\circ$ işareti koyalım.

