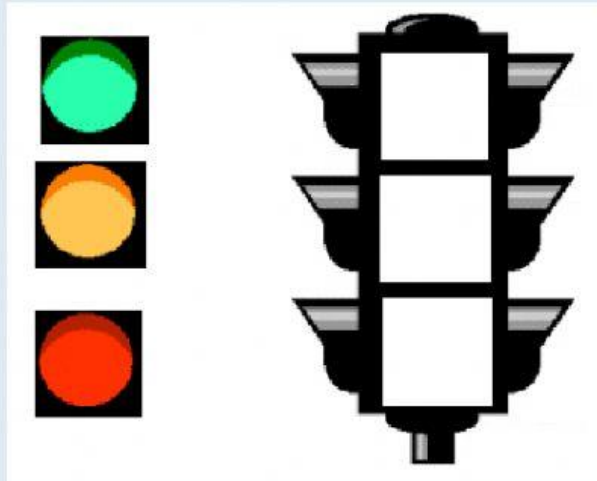


## LECCIÓN DE PROYECTO ESCOLAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS

1. Arrastra y coloca de manera correcta los colores que forma el semáforo.



2. Une según corresponda el símbolo con su significado.

**Símbolo**

**Significado**




Interruptor



Batería



Foco

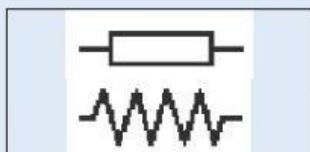

Cable  
conductor




Resistencias



Pila
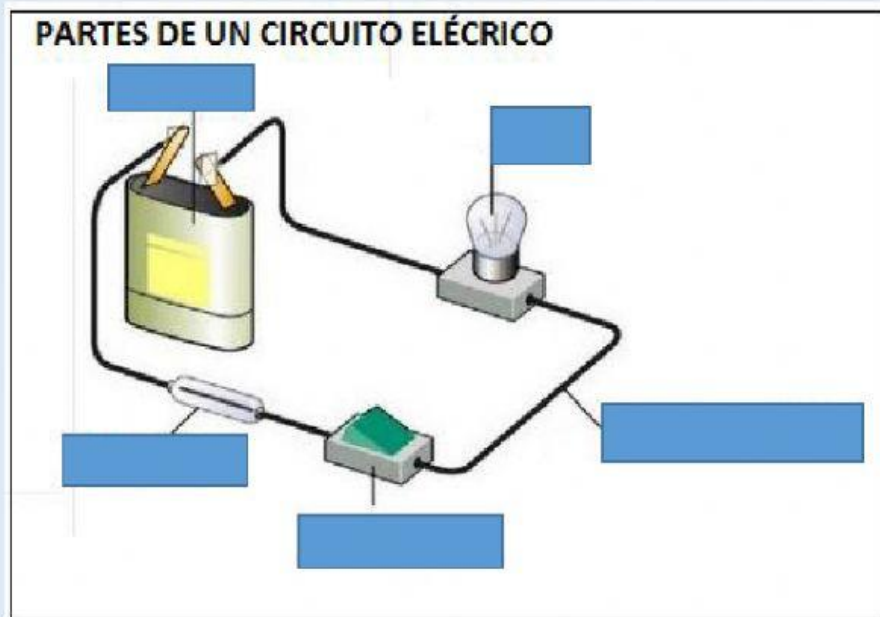
### 3. Arrastra y coloca correctamente las partes que forman un circuito eléctrico.



Foco

Cable conductor

Interruptor

Resistencia

Batería

### 4. Completa con las palabras correctas ¿Qué es un circuito eléctrico?

Un circuito eléctrico es un  de elementos  entre sí, que permitir el paso de la corriente  y su transformación en otras formas de .

### 4. Relaciona, con una línea, los componentes de los circuitos eléctricos con su definición.

|                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  generador   |  Es un aparato que convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía. |
|  conductor   |  Permite el paso de corriente eléctrica por su interior.                   |
|  resistencia |  Proporciona corriente eléctrica que circula por el circuito.              |
|  interruptor |  Cierra y abre el circuito para permitir el paso de la corriente.          |