
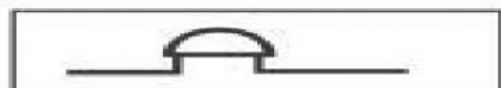
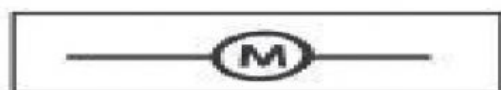
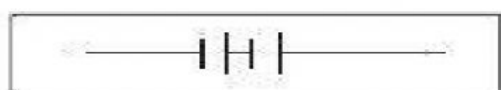


## رتبي مصطلحات رموز الدائرة الكهربائية في مكانها

الرمز

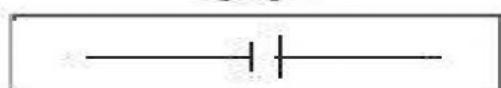

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |