

Completa el dibujo con los nombres de los componentes de un circuito eléctrico.

## Generador/Cable/Interruptor/Receptor

