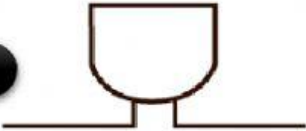


แบบฝึกหัด
เรื่องสัญลักษณ์การต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อ – สกุล ชั้น.....

คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ชื่อ และสัญลักษณ์การต่อวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง

ชื่อ		สัญลักษณ์
<u>เซลล์ไฟฟ้า</u>	●	● 
<u>สายไฟฟ้า</u>	●	● 
<u>หลอดไฟฟ้า</u>	●	● 
<u>มอเตอร์ไฟฟ้า</u>	●	● 
<u>ขดลวดไฟฟ้า</u>	●	● 
<u>สวิตช์ไฟฟ้า</u>	●	● 