

3. Tipo TEST

¿QUÉ CIRCUITO TIENE DOS CAMINOS DIFERENTES CERRADOS?

Circuito en paralelo

Circuito en serie

Circuito simple

¿CUÁL NO TIENE UN SOLO CAMINO POR EL QUE PUEDE FLUIR LA ELECTRICIDAD?

Circuito en serie

Circuito simple

Circuito en paralelo

¿QUÉ CIRCUITO TIENE VARIAS LÁMPARAS QUE ESTÁN CONECTADAS EN EL MISMO CAMINO?

Circuito simple

Circuito en paralelo

Circuito en serie