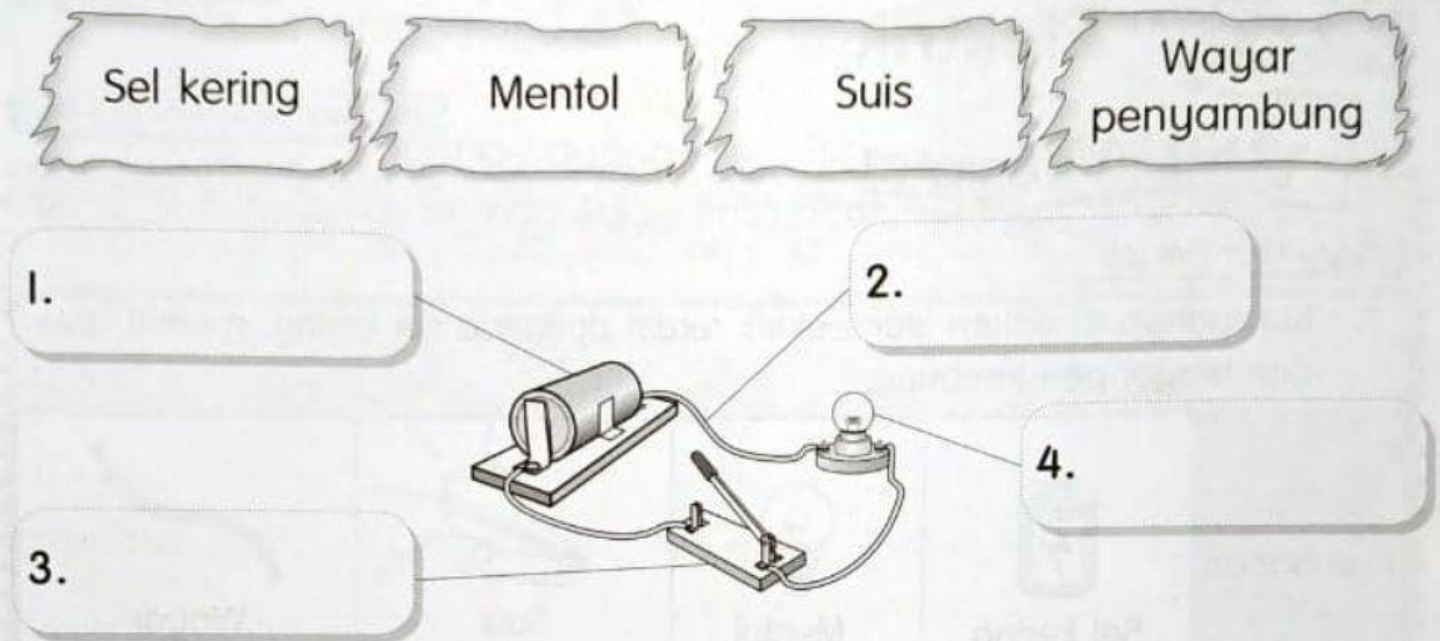


7.1 Litar Elektrik

A Namakan komponen yang terdapat dalam litar elektrik di bawah.

SP 7.1.1



B Padankan komponen litar elektrik dengan kegunaannya.

SP 7.1.2

	Menyambungkan dan memutuskan litar elektrik	
	Membekalkan tenaga elektrik	
	Mengeluarkan cahaya	
	Menyambungkan litar dengan komponen-komponen elektrik	

SP 7.1.1 Mengenal pasti komponen dalam litar elektrik iaitu sel kering, mentol dan suis

SP 7.1.2 Menerangkan fungsi komponen dalam litar elektrik lengkap