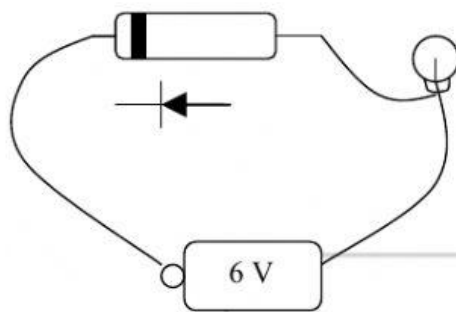



ใบกิจกรรมที่ 6

เรื่อง มา รู้จัก ไดโอด

คำสั่ง ให้นักเรียนทดลองตามแผนภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 1

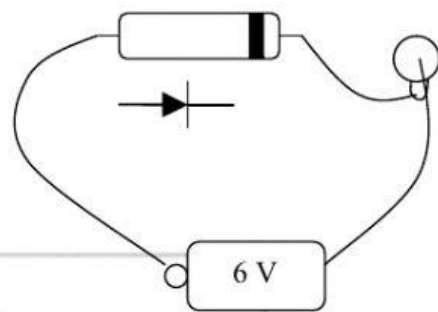

ภาพที่ 2

ผลการทดลอง.....
.....
.....

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ผลจากภาพที่ 1 และ 2 อธิบายได้ว่าอย่างไร

ตอบ.....
.....

2. จากผลการทดลองจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในด้านใด

ตอบ.....
.....

3. แคโทด (C) และแอโนด (A) คือขั้วไฟฟ้าอะไร

ตอบ.....
.....

4. การทำงานของไดโอดทำหน้าที่เหมือนกับอะไร

ตอบ.....
.....