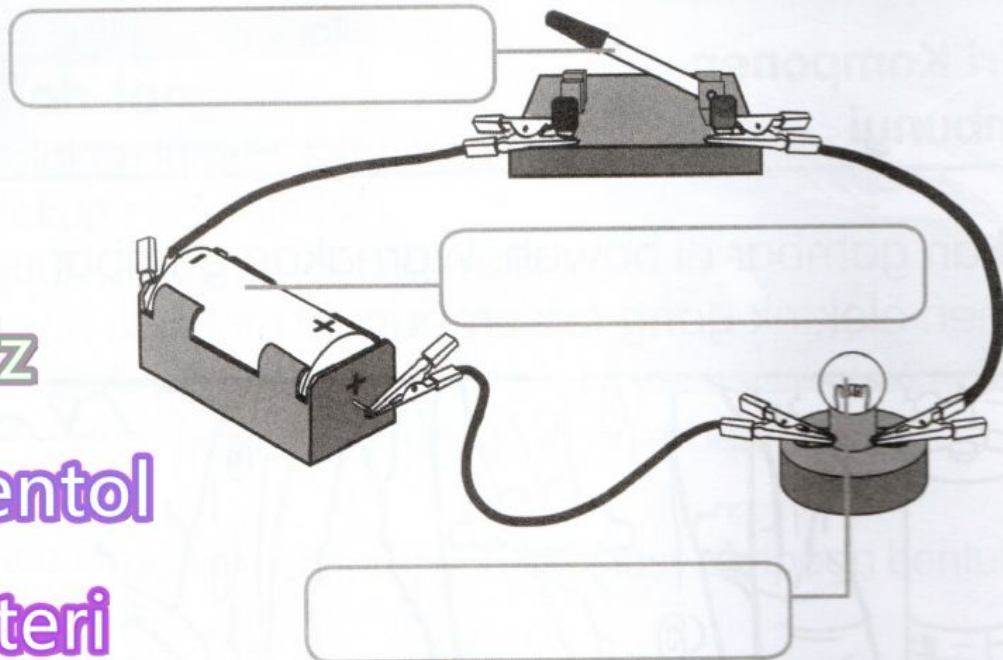


1. Labelkan nama komponen elektrik yang terdapat dalam litar di bawah.

suiz


Mentol

Bateri



2. Tandakan (✓) pada petak jawapan yang betul.

a)  Perlu dipasang pada

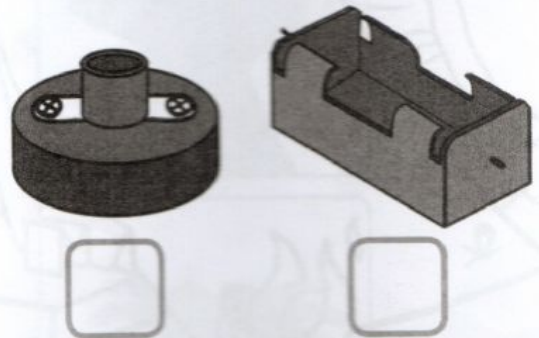

b)  Perlu dipasang pada

