

LATIHAN

PILIH FUNGSI YANG TEPAT BAGI SETIAP KOMPONEN ELEKTRIK YANG DIBERIKAN



PEGANG
MENTOL

KELUARKAN
BUNYI



SAMBUNG
KOMPONEN

KELUARKAN
CAHAYA



SAMBUNG /
PUTUS LITAR

PEGANG SEL
KERING



BEKALKAN
TENAGA
ELEKTRIK

