


**SAINS : Tahun 2**

**Tajuk : Konduktor dan Penebat Elektrik**


**Nama:**

**Kelas :**

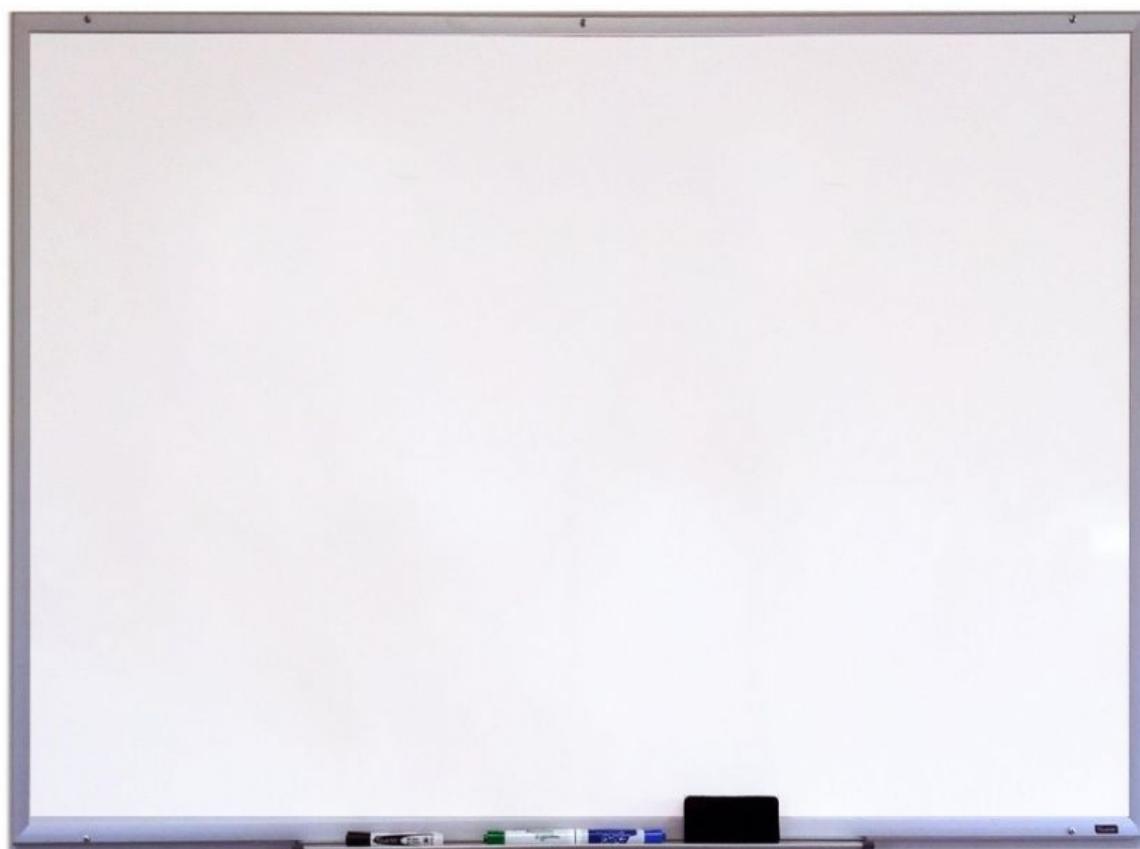**Sila tonton video dibawah sebelum menjalankan aktiviti:**



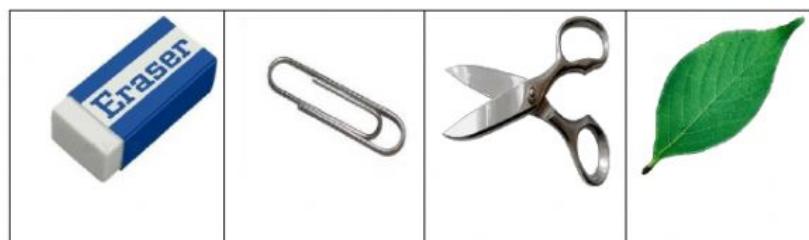Pilih konduktor elektrik (Klik pada smiley).






Pilih penebat elektrik (Klik pada smiley).






## Litar Elektrik

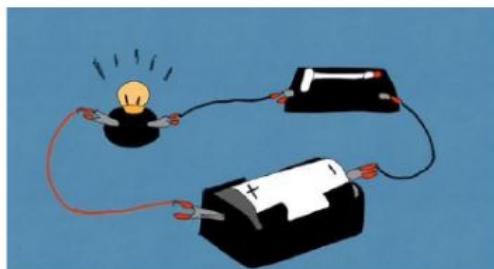

Litar lengkap

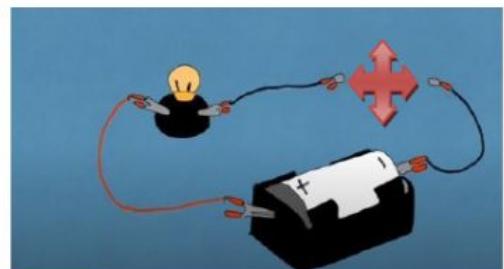

Litar tidak lengkap

Klik pada jawapan yang betul.

1. Mentol hanya akan menyala jika litar elektrik lengkap.
  
2. Apabila suis digantikan dengan **penebat elektrik**, mentol akan menyala.

- |  |  |
|--|--|
| 3. Apabila suis digantikan dengan <b>konduktor elektrik</b> , mentol akan menyala. |  |
| 4. Apabila <b>sudu plastik</b> menggantikan suis , mentol tidak akan menyala       |  |
| 5. Apabila <b>jarum</b> menggantikan suis , mentol tidak akan menyala              |  |
| 6. Apabila <b>tin Pepsi</b> menggantikan suis , mentol akan menyala                |  |
| 7. Apabila <b>cawan kertas</b> menggantikan suis , mentol tidak akan menyala       |  |
| 8. Apabila <b>kunci</b> menggantikan suis , mentol tidak akan menyala              |  |
| 9. Apabila <b>kadbod</b> menggantikan suis , mentol akan menyala                   |  |
| 10. Apabila <b>daun</b> menggantikan suis , mentol tidak akan menyala              |  |