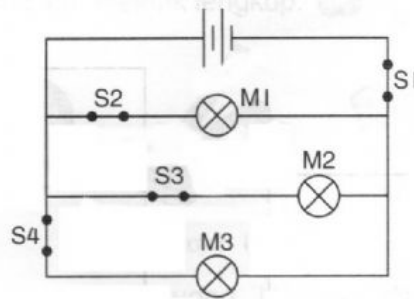


D Lengkapkan pernyataan di bawah dengan betul. **TP5**



Rajah 3

Rajah 3 menunjukkan sebuah litar yang mempunyai tiga biji mentol dan empat suis yang dipasang secara bersiri.

1. Mentol _____ akan menyala jika suis S1 dan S3 ditutup.
2. Mentol _____ dan _____ akan padam jika suis S2 dan S4 dibuka.
3. Mentol M1 akan menyala jika suis _____ dan _____ ditutup.
4. Suis _____ dan _____ perlu dibuka jika hanya mentol M2 sahaja menyala
5. Semua mentol akan padam jika suis _____ dibuka.

5.3 Sumber Tenaga Elektrik **Rujuk buku teks untuk jawapan.**

A Lengkap peta buih di bawah mengenai ~~langkah keselamatan dan~~ penjimatan elektrik. **TP6**

