

ELEKTRIK

Tonton video di bawah dan jawab soalan yang diberikan.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC](#)

SUBJEK: SAINS (TAHUN 2)

NAMA: _____ Kelas: _____

UNIT 7: ELEKTRIK

✚ Kenali komponen elektrik

A. Namakan komponen elektrik berikut:

mentol	wayar penyambung	sel kering	suis
--------	------------------	------------	------


			

✚ Fungsi komponen elektrik

A. Padankan komponen elektrik dengan fungsi yang betul.

		Menyambung setiap komponen elektrik menjadi litar lengkap
		Menyambung dan memutuskan litar elektrik
		Mengeluarkan cahaya
		Membekalkan tenaga elektrik

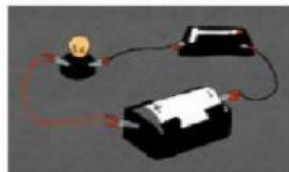B. Rajah di bawah menunjukkan litar elektrik.
Jawab soalan di bawah dengan jawapan yang betul.



1. Apabila suis ditutup, mentol tersebut akan _____.
2. Apabila suis dibuka, mentol tersebut akan _____.