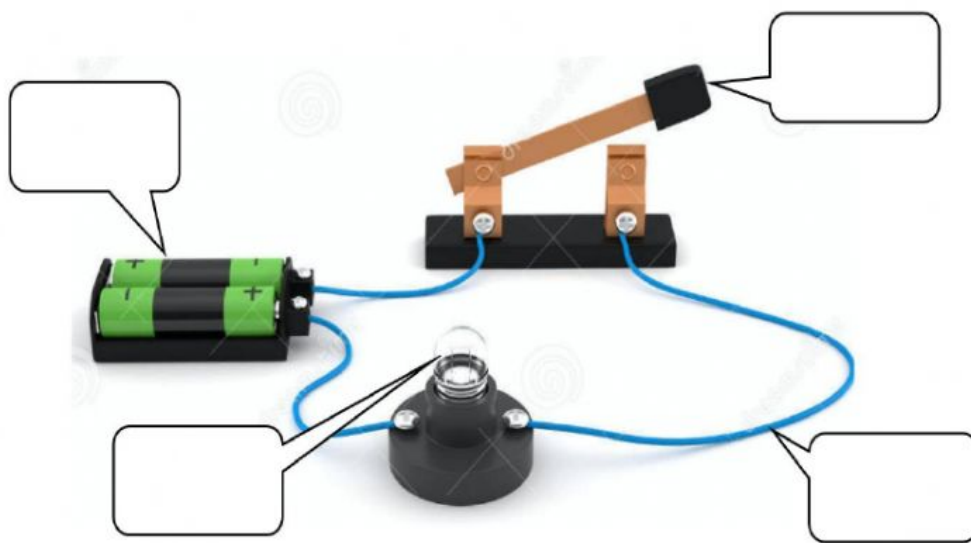


选出正确的答案



- 干电池
- 开关
- 灯泡
- 电线

画线连一线路元件与其功能

1			连接元件
2			提供电流
3			接通 / 截断电路
4			发出光亮