

LATIHAN 1

SUSUN LANGKAH LANGKAH MEMBINA LITAR ELEKTRIK DENGAN TEPAT

1

2

3

4

TUTUP SUIS

PASANGKAN MENTOL PADA PEMEGANG MENTOL

SAMBUNGAN KOMPONEN DENGAN WAYAR PENYAMBUNG

PASANGKAN BATERI PADA PEMEGANG BATERI