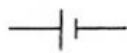


4

3. 图 2.1 显示两种电路元件符号, C 和 D.



C



D

图 2.1

(a) 写出这两种符号所代表的电路元件。

(i) 符号 C: _____

(ii) 符号 D: _____

[2分]

(b) 图 2.2 显示四种电路元件。


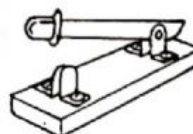


图 2.2

利用图 2.2 的电路元件, 在下面的空格里绘制一个电路图。

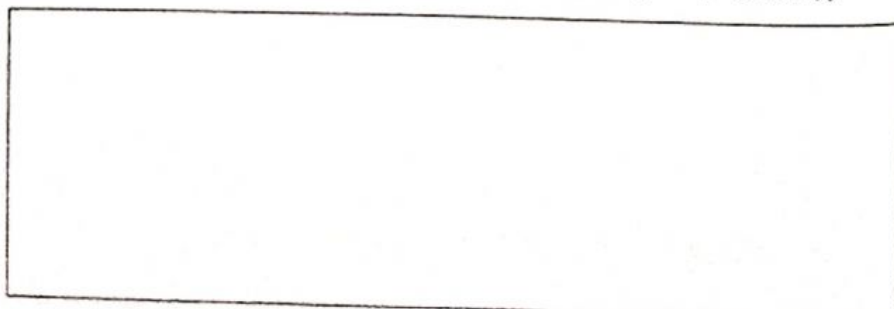

[2分]

3(b)

2

(c) 碧芬装置一个电路, 当她拉下开关时, 发现灯泡并没有发亮。

根据上述的说明, 写出一个原因。

[1分]

Untuk
Kegiatan
Pemeriksaan

3(c)

1

Jumlah
3

1