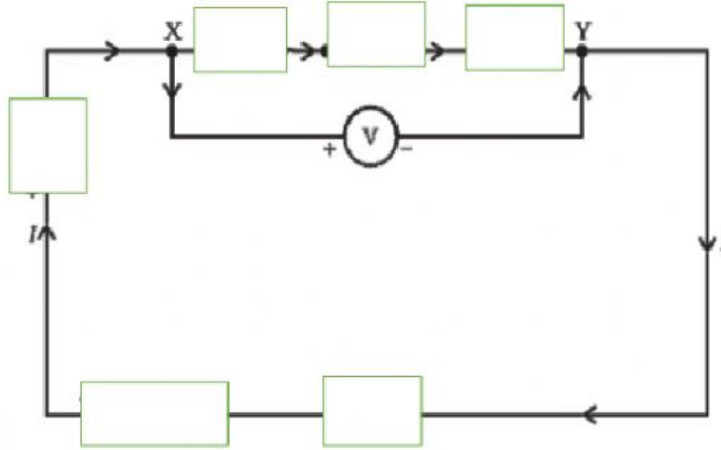


ಎಲ್ಲ box ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ನಂತರ finish !! ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. What do you want to do ಎಂಬ ವಿಂಡೋ ಒಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ Chek my answers ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.



PHYSICS - ELECTRICITY

ಐನ್ಯುಜ್ಜರಿ

GOVT HIGH SCHOOL
YELLAGONDAPALYA

RESISTORS IN SERIES

ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ರೋಧಕಗಳು

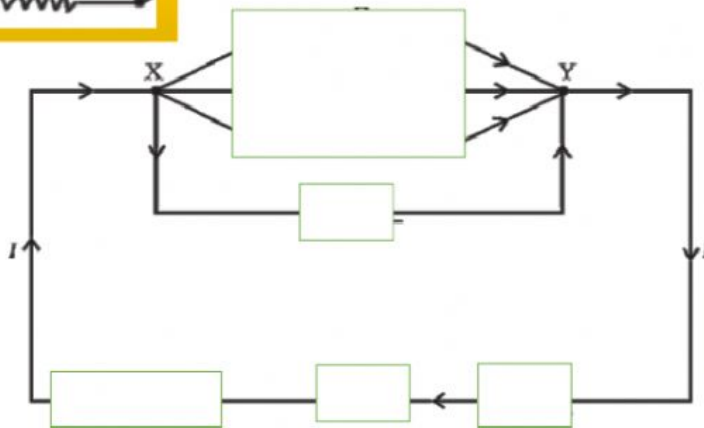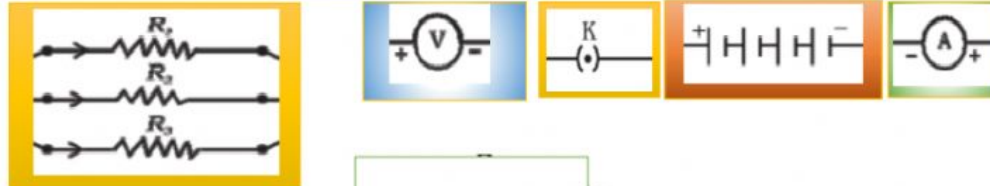GOVT HIGH SCHOOL
YELLAGONDAPALYA

RESISTORS IN PARALLEL

ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೋಧಕಗಳು