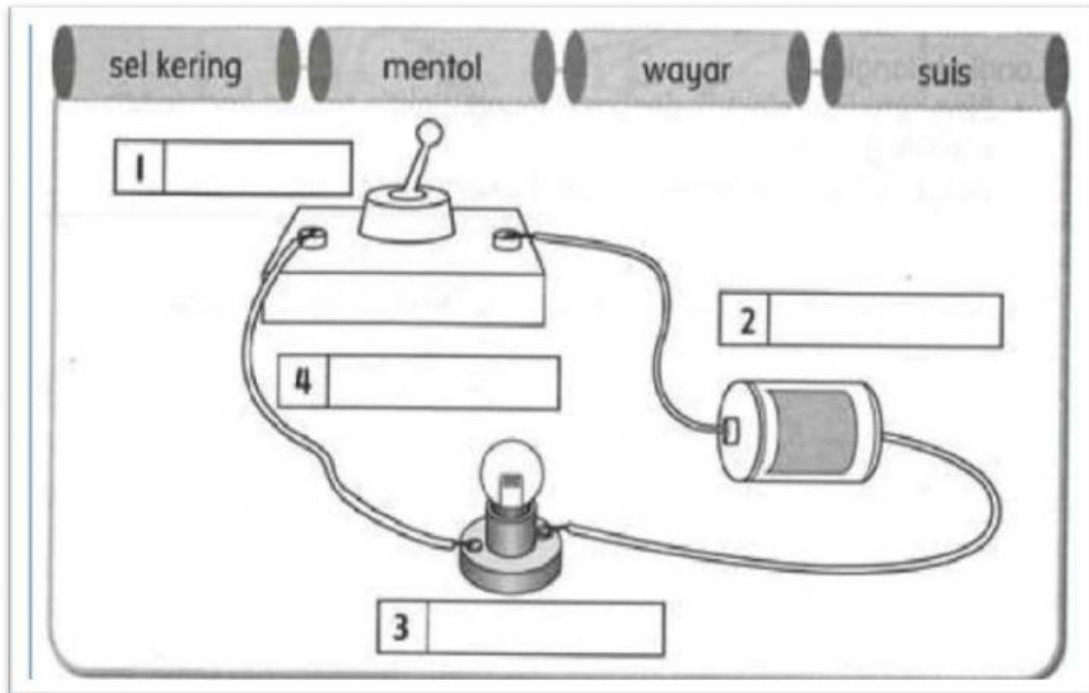


SAINS TAHUN 5

Topik : Litar Bersiri Dan Litar Selari


A) Rajah berikut menunjukkan sebuah litar elektrik.
Labelkan komponen elektrik dalam litar di bawah.



B) Padankan komponen elektrik berikut dengan fungsinya yang betul.

5 Sel kering	Mengalirkan arus elektrik
6 Wayar	Membekalkan tenaga elektrik
7 Mentol	Menghasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya
8 Suis	Menyambung dan memutuskan litar elektrik

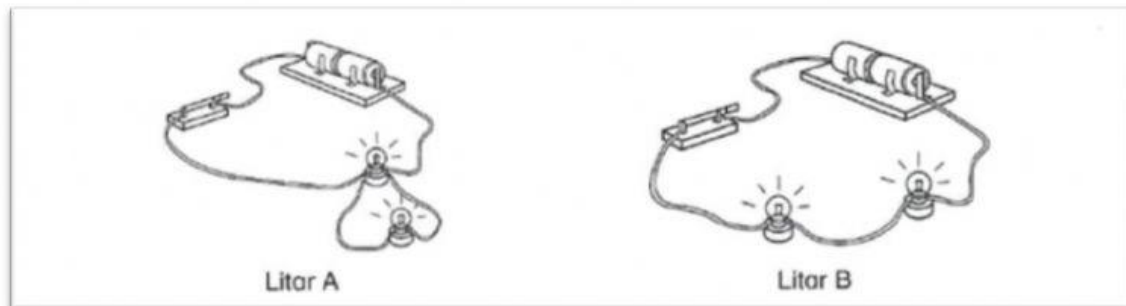C) Perhatikan dua litar elektrik dalam gambar rajah di bawah. Kemudian jawab soalan berikut.





1. Nyatakan jenis litar di bawah.

A	Litar selari Litar bersiri
---	-------------------------------

B	Litar bersiri
	Litar selari

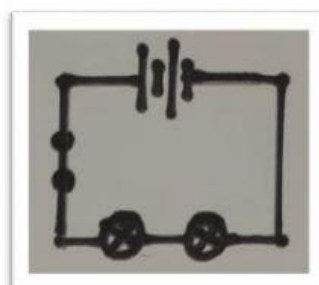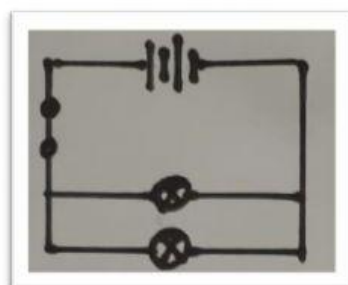2. Manakah lakaran yang betul untuk litar di atas. Tandakan.



Litar A

Litar B