



UNIT 5: Elektrik

• Tema: Sains Fizikal

PBD LITAR BERSIRI DAN LITAR SELARI


(a) Rajah di bawah menunjukkan dua jenis litar. Namakan jenis litar yang berikut. SP5.2.1

TP2

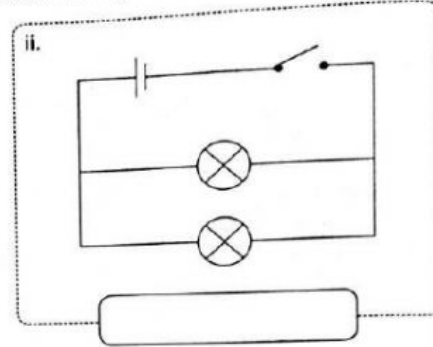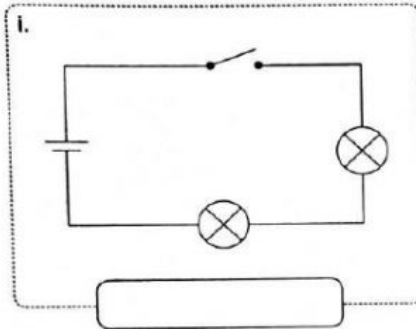

(b) Rajah di bawah menunjukkan beberapa radas di dalam makmal. SP5.2.2

TP3

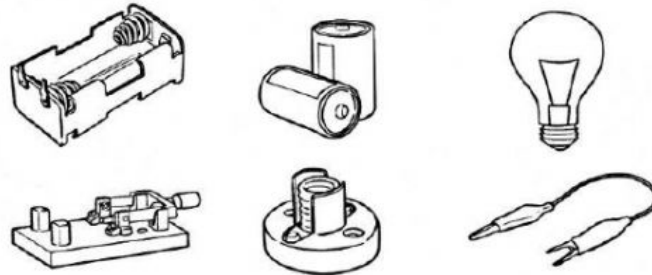

Berdasarkan radas yang diberikan, bina **satu** litar bersiri dan litar selari. Litar elektrik kamu perlu mengandungi dua sel kering, dua mentol dan satu suis. Lakar gambar rajah litar elektrik kamu dengan menggunakan simbol dalam ruangan di bawah.

