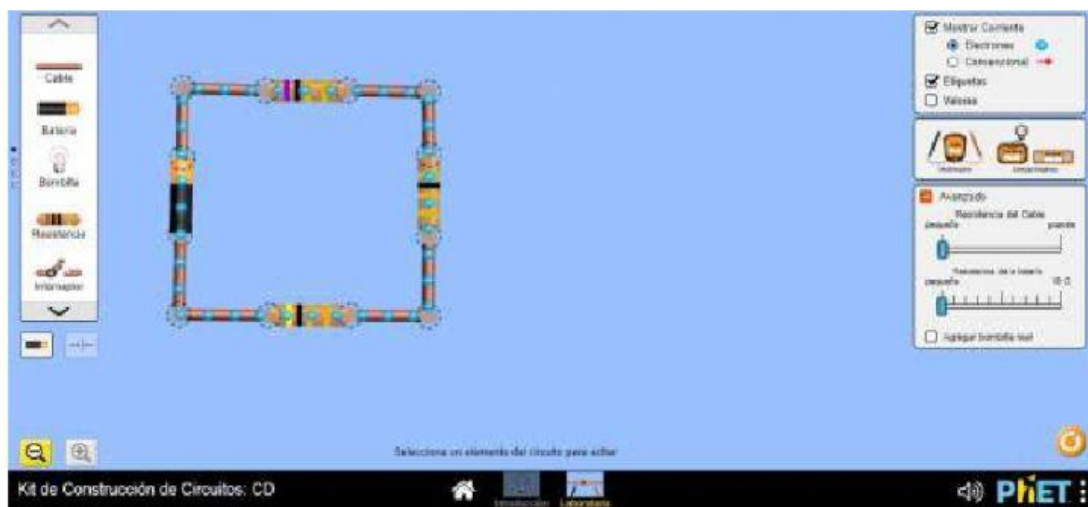


PRÁCTICA

ENTRE A LA SIMULACION : https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_es.html o busque en la web : AL kit de construcción de circuitos.

Arme un circuito como se muestra en la imagen; cuyas resistencias tendrá un valor de:

$R_1=7,0 \text{ ohm}$; $R_2=5,0 \text{ ohm}$; $R_3=4,0 \text{ ohm}$ y cuya fuente (batería) tenga = 65 voltios.



Encuentre por la ley de Ohm los siguiente:

V1= voltios

V2= voltios

V3= voltios

Escriba la expresión matemática, que demuestre la teoría:

V1=

V2=

V3=