

Nama: _____

Tarikh : _____

1. Namakan simbol bagi komponen yang terdapat pada litar elektrik di bawah.

Simbol	Nama Simbol
	
	
	
	
	