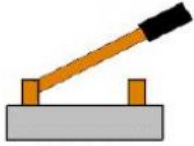
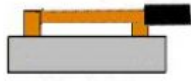




Namakan komponen dan pilih simbol yang betul bagi komponen elektrik di bawah.

	
Nama komponen:	



	
Nama komponen:	



	
Nama komponen:	




	
Nama komponen:	

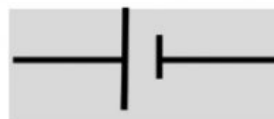
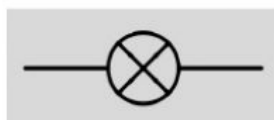




Namakan jenis litar dan lakar rajah litar bersiri dan litar selari menggunakan simbol dengan betul.

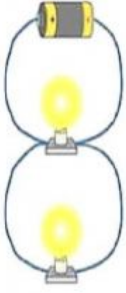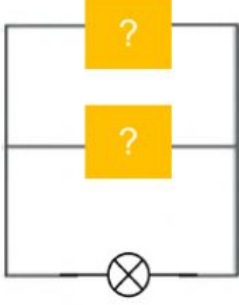		
Jenis litar:		

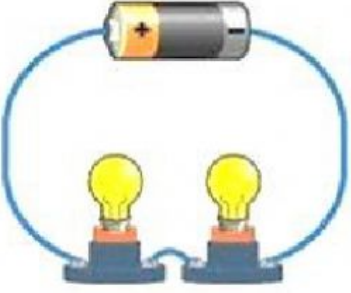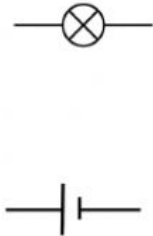		
Jenis litar:		

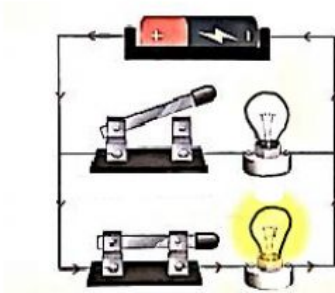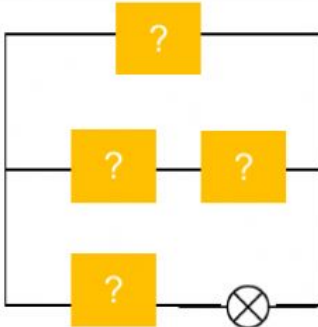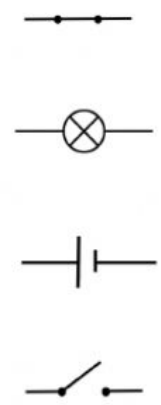		
Jenis litar:		

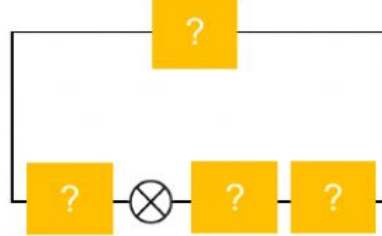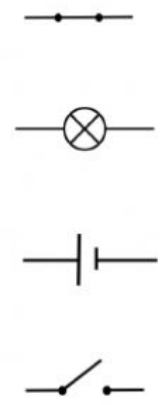		
Jenis litar:		

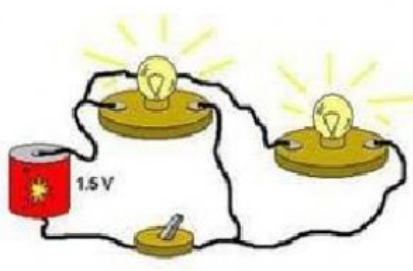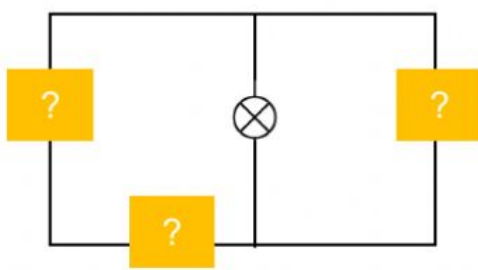		
Jenis litar:		