

Cuestionario del simulador.

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a lo observado en el simulador.

¿Qué pasa con la intensidad si solo aumento el voltaje?

¿Qué pasa con la intensidad si solo aumento la resistencia?

¿Qué pasa con la intensidad si solo disminuyo el voltaje?

¿Qué pasa con la intensidad si solo disminuyo la resistencia?

¿Cuál es la relación que existe entre la resistencia y la intensidad?

¿Cuál es la relación que existe entre el voltaje y la intensidad?