

AKTIVITI 11

Tarikh: _____

Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan jawapan pilihan.

mengalirkan arus elektrik

mengeluarkan cahaya

memegang mentol

memutuskan atau menyambungkan litar

meletakkan bateri dengan sempurna

membekalkan tenaga elektrik

Komponen	Fungsi
	
	
	
	
	
	

SP: 4.1.5