

Cuestionario del video

Responda las preguntas de acuerdo a lo observado en los videos.

¿Qué pasa con la Intensidad Eléctrica en un circuito con resistencias en serie?

¿Qué pasa con el voltaje en un circuito con resistencias en serie?

¿Cómo se suman las resistencias en un circuito en serie?

¿Qué pasa con la Intensidad Eléctrica en un circuito con resistencias en paralelo?

¿Qué pasa con el voltaje en un circuito con resistencias en paralelo?

¿Cómo se suman las resistencias en un circuito en paralelo?