
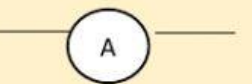
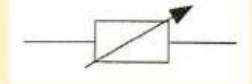
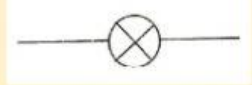
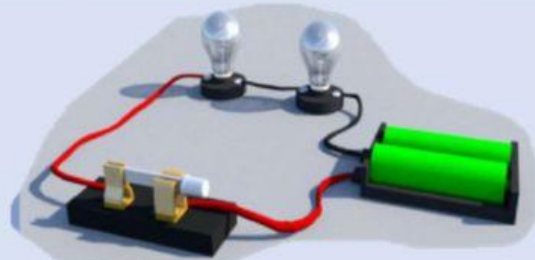
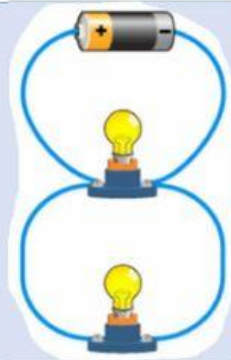


7.2 Pengaliran Arus Elektrik dalam Litar Bersiri dan Litar Selari


1. Padankan komponen elektrik berikut dengan symbol masing-masing

Komponen elektrik		Simbol
a)	Sel Kering	
b)	Ammeter	
c)	Perintang	
d)	Suis	
e)	Voltmeter	
f)	Fius	
g)	Galvanometer	
h)	Perintang boleh ubah	
i)	Mentol	

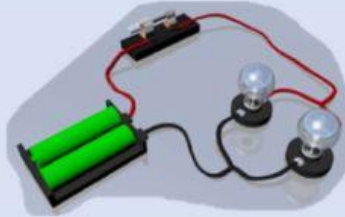Tentukan setiap litar berikut sama ada bersiri atau selari



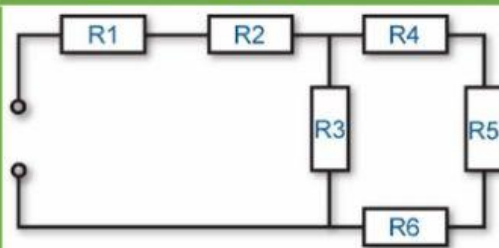Berdasarkan litar di bawah, tentukan hubungan di antara setiap perintang sama ada bersiri atau selari



R1 dan R2

R1 dan R3

R1 dan R4

R1 dan R5

R1 dan R6

R2 dan R3

R2 dan R4

R2 dan R5

R2 dan R6

R3 dan R4

R3 dan R5

R3 dan R6

R4 dan R5

R4 dan R6

R5 dan R6