

Nama :

Arahan: Namakan komponen litar elektrik di bawah.

Mentol


Wayar penyambung

Bateri


suis

Pemegang bateri

Pemegang mentol

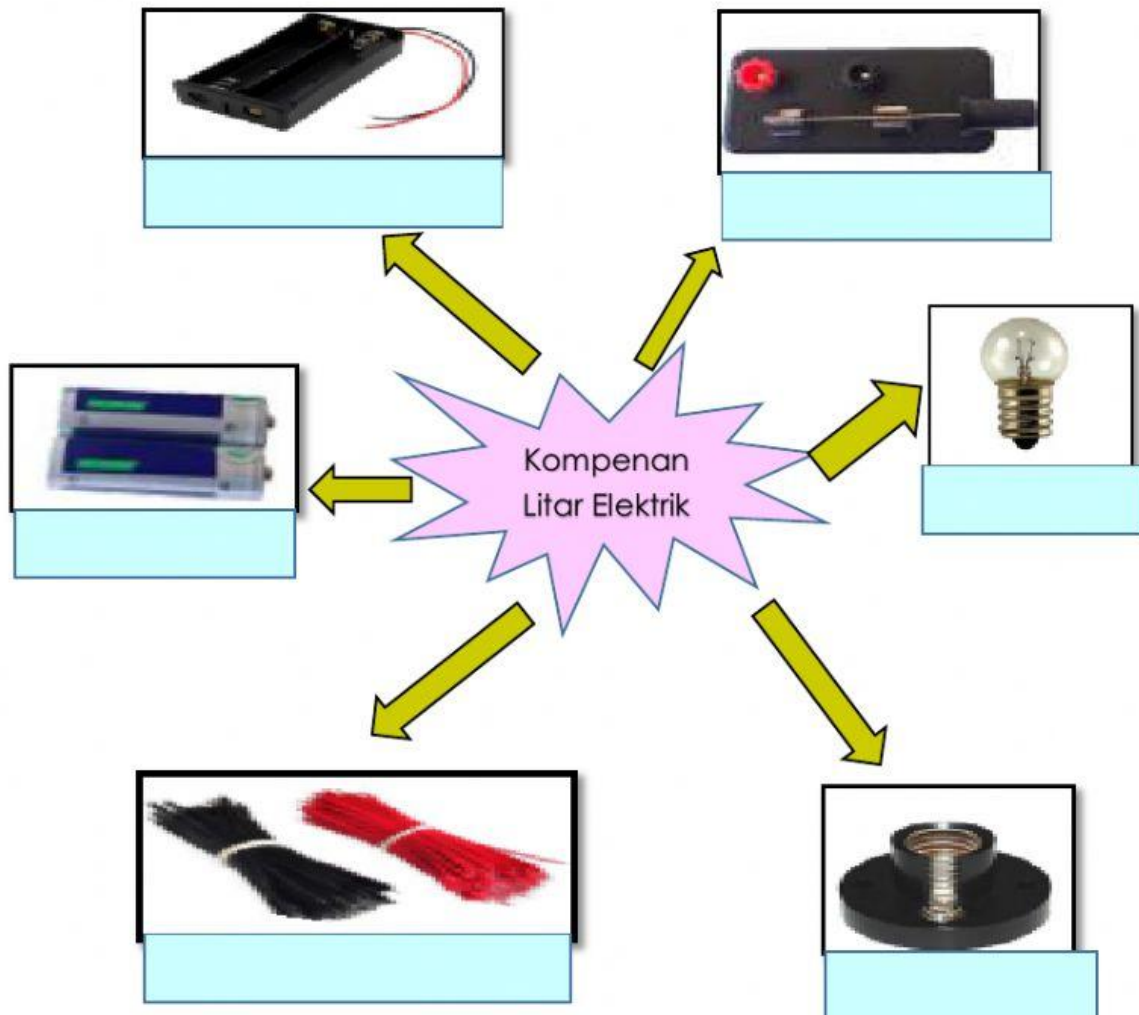

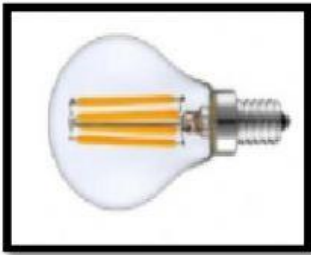
Arahan: Padankan fungsi komponen litar elektrik di bawah dengan betul



Memutus atau menyambungkan litar



Mengeluar cahaya

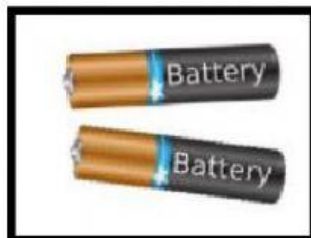

Meletakkan bateri dengan sempurna



Membekalkan tenaga elektrik



Memegang mentol



Mengalirkan arus elektrik