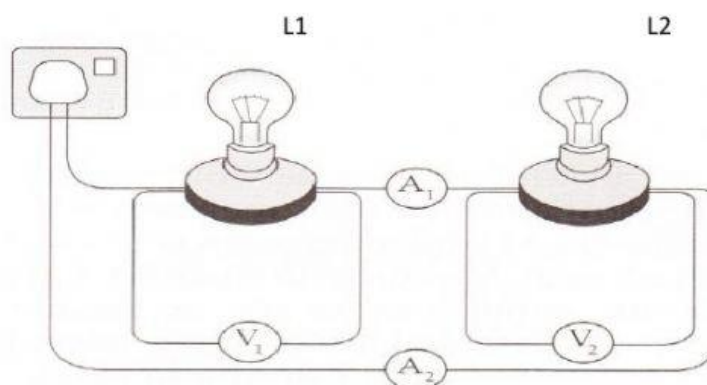


NAMA PELAJAR :
TARIKH :
KELAS :

Arahan dan Langkah Kerja:

1. Pasangkan meter ampere dan meter volt pada litar siri seperti Rajah 1 .



Rajah 1

Catatkan dapatan ujian

Bil.	Bacaan	Nilai bacaan
1	(menggunakan meter) Arus A1 Arus A2	
2	(menggunakan meter) Voltan V1 Voltan V2	

3	Dengan menggunakan rumus, cari a. Rintangan Lampu 1 b. Rintangan Lampu 2 c. Jumlah kuasa litar (tunjukkan langkah pengiraan)	
---	--	--