

Transferencia Semana 22: Resuelve y envía la evidencia por los medios acordados.

A- Completa los espacios con las siguientes palabras:

abren	receptores	cables	circuito	circula
conductores	conectados	generador	interruptores	produce

1. El **c**_____o eléctrico es un conjunto de elementos **c**_____s entre sí por los que **c**_____a la corriente eléctrica.
2. Los elementos de un circuito eléctrico son: el **g**_____r de corriente, los **c**_____s, los aparatos y los **i**_____s.
3. El generador de corriente **p**_____e la corriente eléctrica. Ejemplo: Una **pila**.
4. Los conductores son **c**_____s por los que pasa la corriente eléctrica.
5. Los receptores **a**_____n y cierran el circuito eléctrico.

B-Escribe el numero correspondiente a cada componente del circuito:

Interruptor _____

Generador _____

Conductores _____

Receptores _____

