

திருமதி: மு. சுந்தரம்பாள், வாட்'சன் தமிழ்ப்பள்ளி

அறிவியல்: ஆண்டு 2

மின்கற்றின் பாகங்களின் பயனைத் தெரிவு செய்க.



மின்சாரத்தை முடுக்கவும்
முடக்கவும் பயன்படும்.

மின்சாரம் பாயும் போது
ஒளிரும்.

மின்குமிழ் ஒளிர்வதற்கான
மின்சாரத்தைத் தரும்.