



# SAINS : TAHUN 2

## Unit 7 : Elektrik – Membina litar elektrik




Tonton video



Kredit video :



Rujuk buku teks Sains

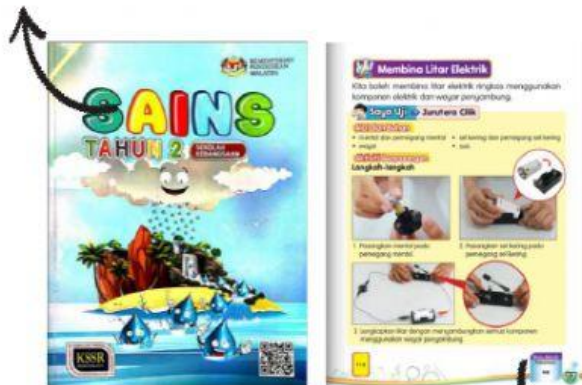

muka surat 77





# SAINS : TAHUN 2

## Unit 7 : Elektrik – Membina litar elektrik



Susun langkah membina litar elektrik yang betul

1

Blank space for step 1 instructions.

2

Blank space for step 2 instructions.

3

Blank space for step 3 instructions.

4

Blank space for step 4 instructions.

Tutup suis dan perhatikan keadaan mentol untuk memastikan litar adalah lengkap

Pasangkan mentol pada pemegang mentol.

Pasangkan sel kering pada pemegang sel kering

Sambung semua komponen dengan wayar penyambung

