



คำถาม

1. เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ของ
หม้อแปลงโวลต์ต่ำ ค่าที่อ่านได้
จากแอมมิเตอร์เปลี่ยนแปลงหรือไม่
อย่างไร



คำถาม

2. นักเรียนมีวิธีการวัดกระแสไฟฟ้า
อย่างไร



คำถาม

3. ความสว่างของหลอดไฟฟ้า
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับค่ากระแสไฟฟ้า
ที่เคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟฟ้า