



1.- Encuentre el nombre correspondiente de las siguientes simbologías eléctricas y una con línea según corresponda.



a) Foco

b) Interruptor

c) Batería

d) Motor

2.- Arrastra el símbolo al dispositivo que corresponde en el esquema eléctrico.

The diagram shows a simple electrical circuit. On the left is a battery (green and yellow). A wire goes from the positive terminal to a light bulb (top right), then to a motor (bottom right), and finally back to the negative terminal. There are four empty rectangular boxes for labeling: one above the battery, one above the light bulb, one below the motor, and one to the right of the motor. To the right of the diagram are four boxes containing electrical symbols: a light bulb, an open switch, a battery, and a blank line.