
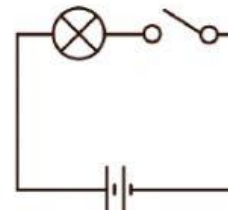
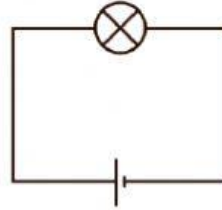
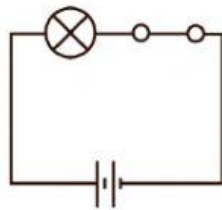
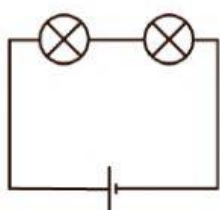


ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....


ใบงานคำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้

1.

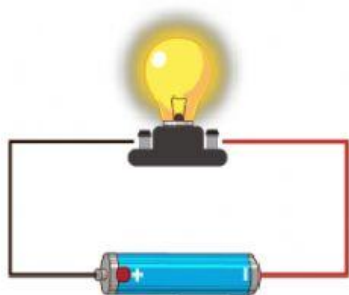


1.

2.

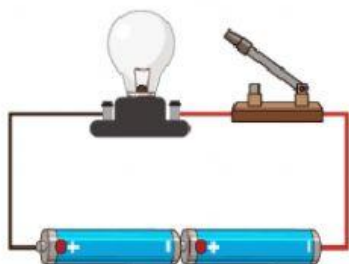


2.

3.

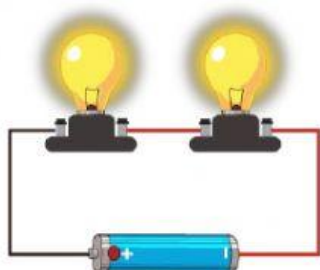

3.

4.

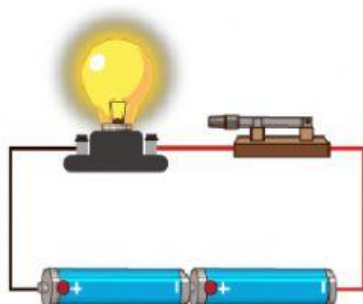

4.