

灯丝烧坏

干电池装置错误


电线没有连接干电池匣

电线没有连接开关

开关没有按下

干电池的电量耗尽

1

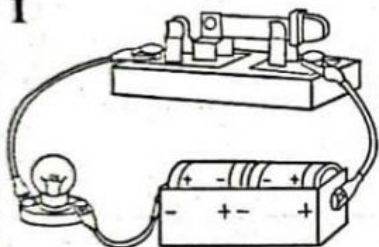


灯泡不会发亮的原因：

---



---

2

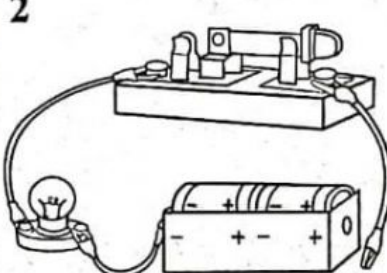


灯泡不会发亮的原因：

---



---

3

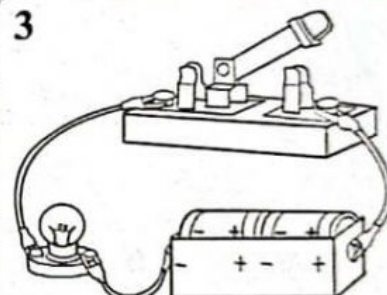


灯泡不会发亮的原因：

---



---

4

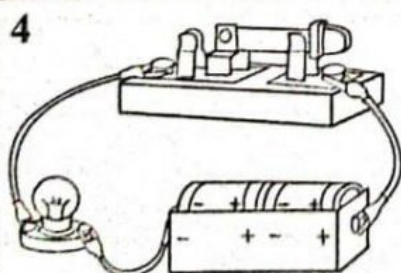


灯泡不会发亮的原因：

---



---

5

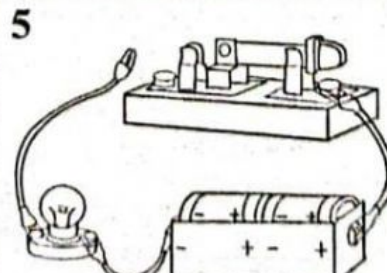


灯泡不会发亮的原因：

---



---

6

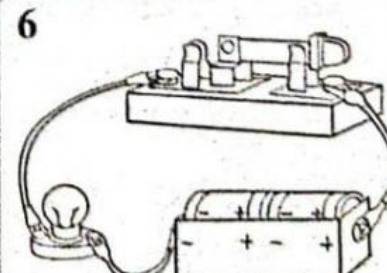

灯泡不会发亮的原因：

---



---