

Litar bersiri dan litar selari


1. Kenal pasti jenis simbol elektrik dan nyatakan susunan alat pengukur itu dalam litar elektrik.

Ammeter

Voltmeter

bersiri

selari

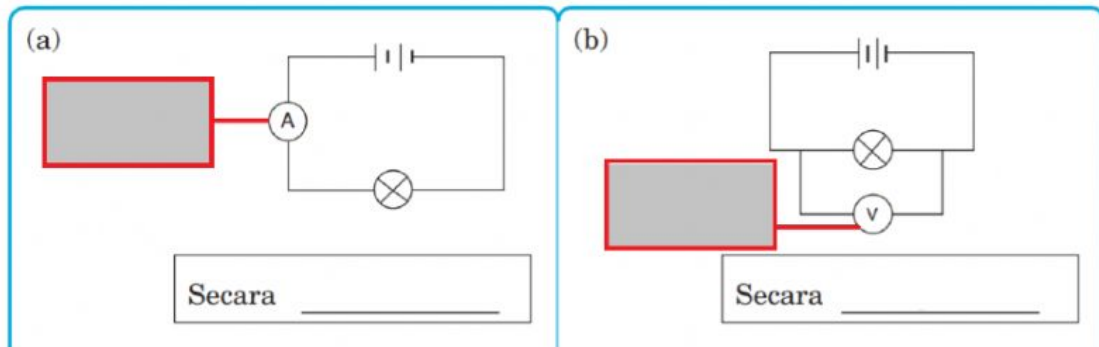

2. Padankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya.

Simbol		Komponen		Simbol
1	•	Sel kering	•	6
2	•	Mentol	•	7
3	•	Perintang	•	8
4	•	Suis	•	9
5	•	Perintang boleh ubah (reostat)	•	10
		Pembumian		

