



SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Mengapakah mentol tidak menyala?



Tonton video




Kredit video :



myGuru
YouTube MY

Rujuk buku teks Sains

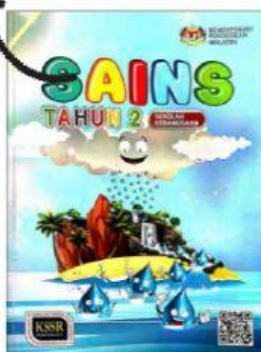

muka surat 79






SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Mengapakah mentol tidak menyala?



Jawab soalan

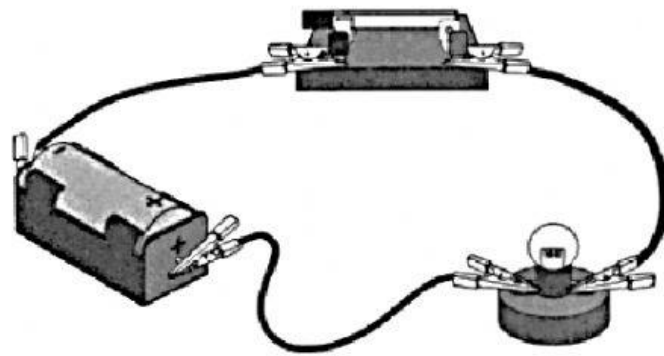Azfar telah membina litar elektrik. Dia dapati mentol tidak menyala.



Bantu Azfar meramalkan punca mentol tersebut tidak menyala

Ramalan saya :

1.

2.

3.

4.





SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Mengapakah mentol tidak menyala?

Tandakan (✓) bagi kemungkinan mentol menyala

1



pemasangan mentol
tidak kemas



pemasangan mentol
yang betul

2




mentol baharu




mentol rosak

3

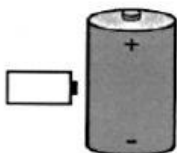

sel kering
kekurangan tenaga

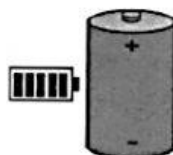

sel kering baharu

