



ใบงานเรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

ชื่อ.....เลขที่.....ชั้นม.3

สัญลักษณ์	ชื่อ

2. วงจรไฟฟ้ามีความต่างศักย์ 24 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 4 แอมแปร์ ค่าความต้านทานในวงจรมีค่าเท่าไร
ตอบ

3. วงจรไฟฟ้ามีความต้านทาน 100 โอห์ม กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 2 แอมแปร์ จงหาว่ามีความต่างศักย์เท่าไร
ตอบ

4. หลอดไฟ 220 โวลต์ ต่อกับความต้านทาน 10 โอห์ม มีกระแสไหลผ่านเท่าไร
ตอบ



“ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ”