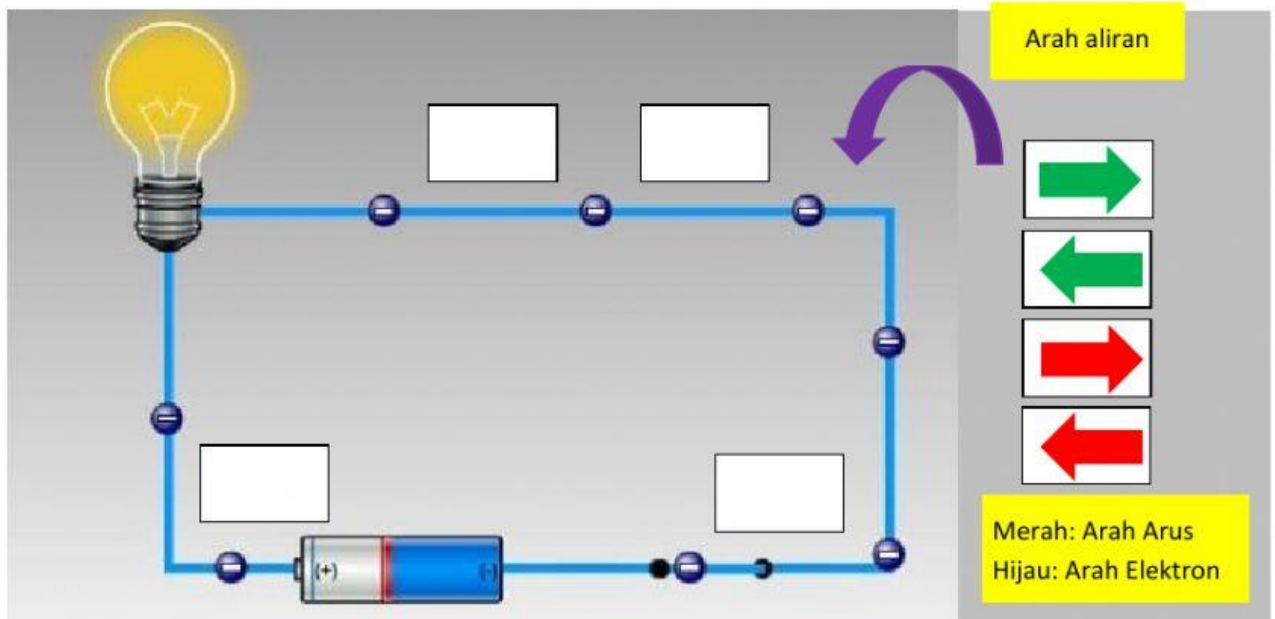


## LEMBAR DISKUSI


1. Jelaskan dengan gambar arah arus listrik dan arah electron pada 2 titik yang berbeda potensialnya.  
(Drag arah panah ke dalam kolom putih pada gambar sesuai arah yang benar)



2. Susunlah rancangan percobaan untuk mengukur kuat arus listrik.




### Lembar kerja

### Pilihan Alat

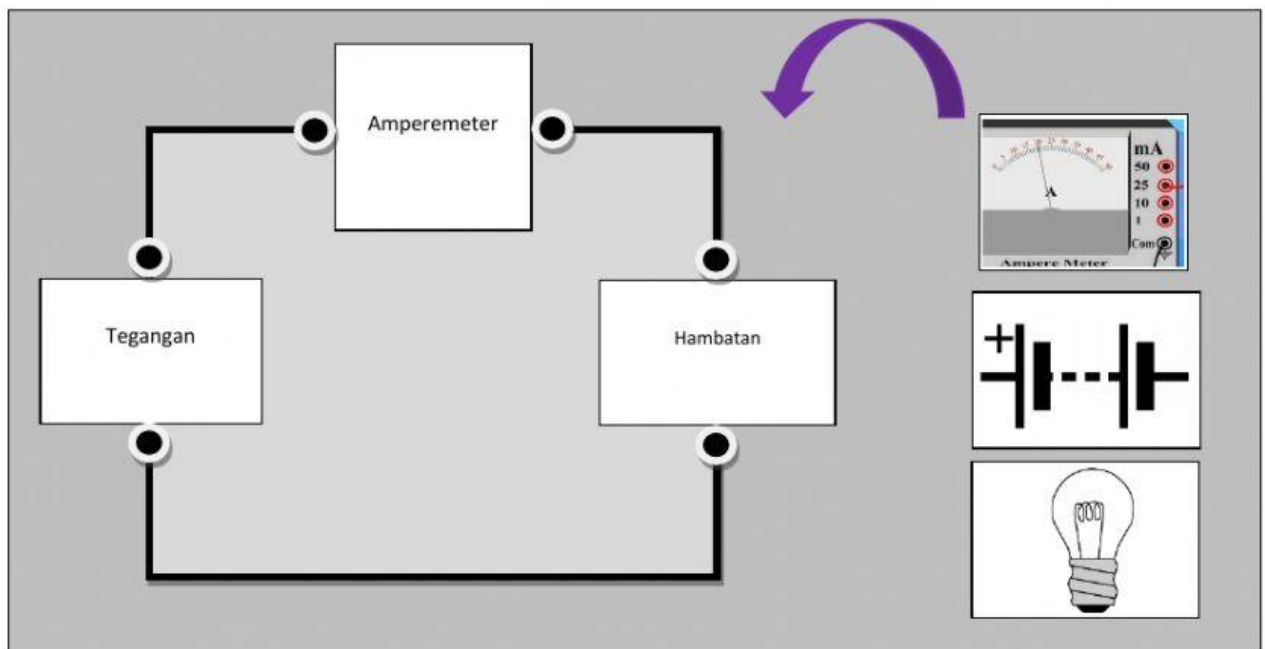

3. Tentukan pasangan nilai kuat arus dengan hasil pengukuran pada rangkaian berikut dengan memberikan garis penghubung.

#### Hasil Percobaan

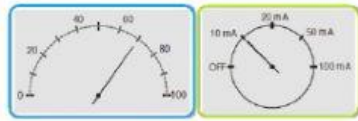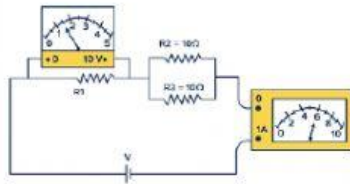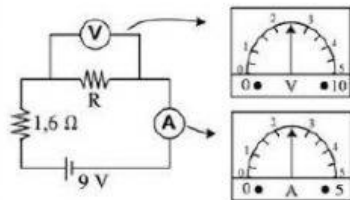

#### Nilai kuat Arus

7 mA

2,5 A


25 A

0,6 A

6 A

6,5 mA

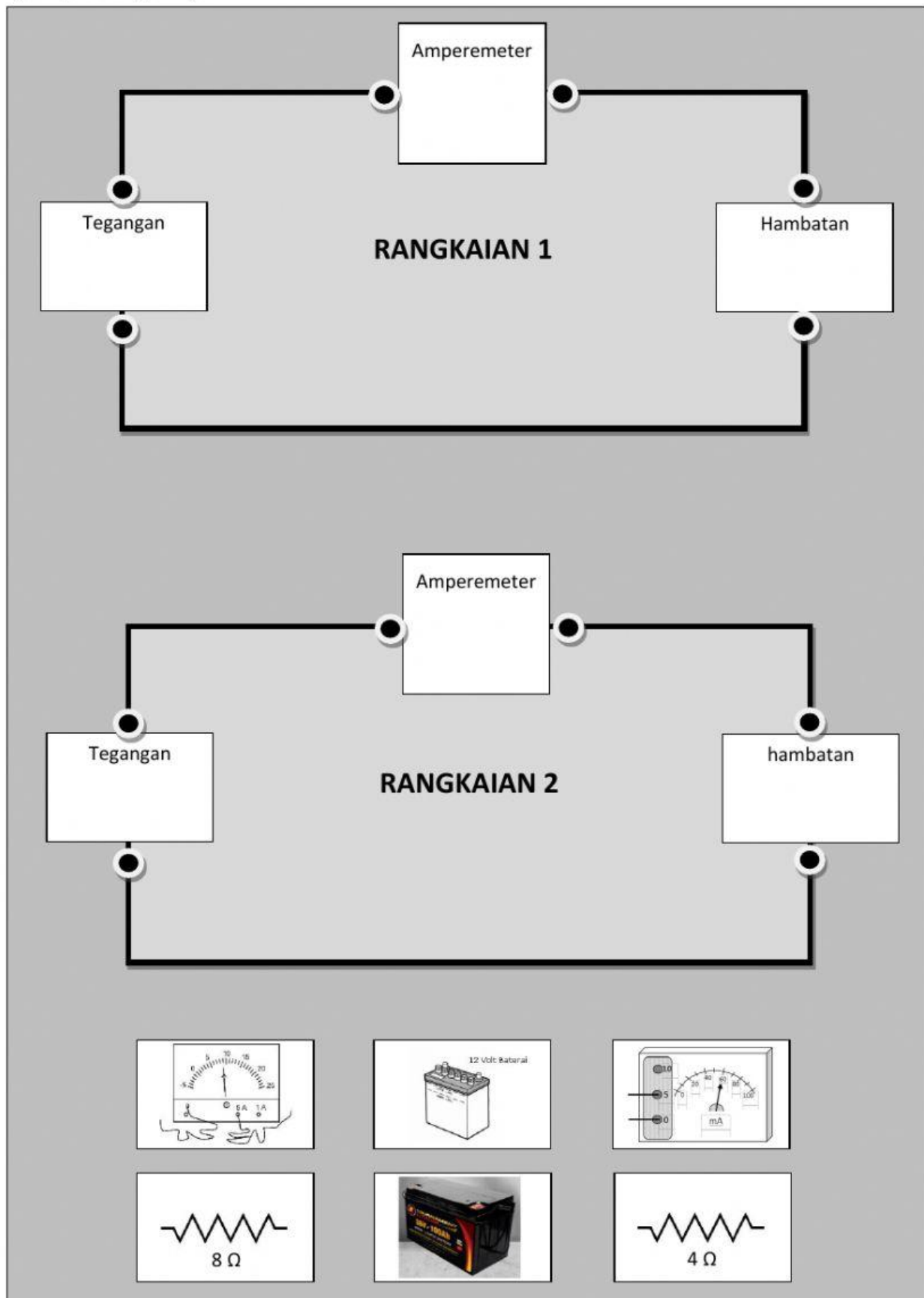4. Susunlah rancangan percobaan sesuai dengan menerapkan hukum Ohm pada nilai hambatan dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian (drag gambar beda potensial/ hambatan/ amperemeter ke kolom putih pada rangkaian).



5. Tentukan warna pita resistor berikut ini sesuai nilai hambatannya.  
(drag pilihan warna ke kolom warna pita pada resistor)

**Pita Resistor**

**Pilihan warna**

2 k $\Omega$   $\pm$  0,05

45 k $\Omega$   $\pm$  0,05

22 k $\Omega$   $\pm$  0,05