


LITAR BERSIRI DAN LITAR SELARI

1. Padankan komponen elektrik di bawah dengan simbol yang betul



FIUS

PERINTANG BOLEH UBAH



GALVANOMETER

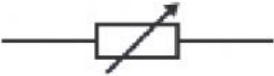		
a)	b)	c)

2. Kenalpasti jenis litar dibawah:

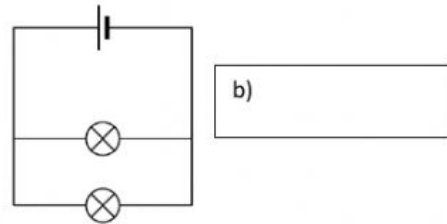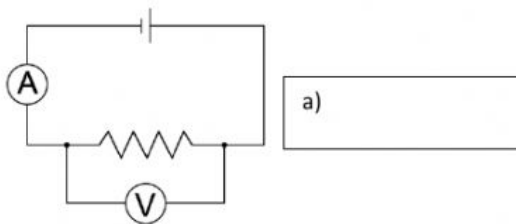

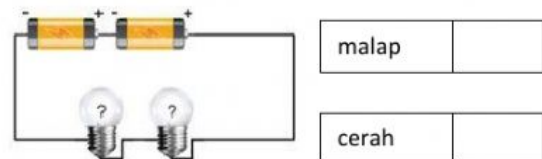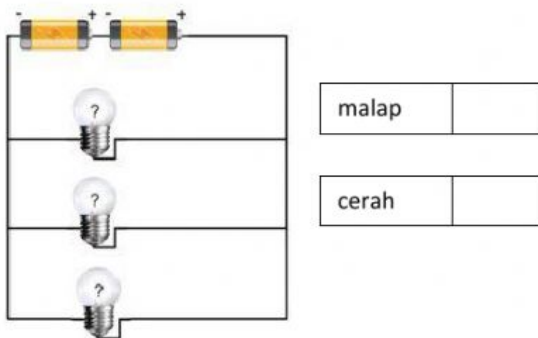3. Berdasarkan litar di bawah nyatakan keadaan mentolnya :



4. Antara pernyataan di bawah yang manakah BENAR dan:

PERNYATAAN	BETUL/SALAH
a) Arus dalam setiap komponen elektrik dalam litar selari adalah sama.	
b) Kebaikan litar bersiri ialah semua komponen elektrik dikawal oleh suis yang berasingan	
c) Jika satu mentol terpadam dalam litar bersiri, mentol yang lain juga terpadam.	