

姓名: _____ 班级: _____ 日期: _____

主题三: 物理科学
第7课: 电
完整电路

课堂评估

科学2B

5

① 写出以下电路元件的名称。

7.1.1

干电池匣

鳄鱼夹电线

干电池

灯泡

开关

灯泡座

