

C 完整电路中的每一个元件都有不同的功用。观察下图，然后根据选项填写电路元件以完成下图。

7.1.2 TP 2

