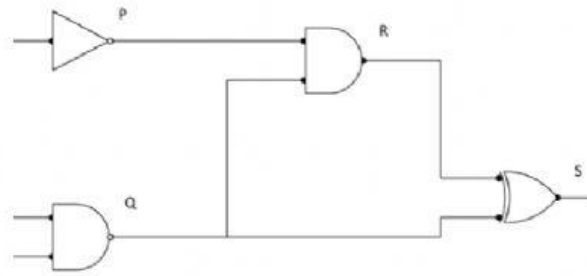


Rajah 5 menunjukkan litar get logik.



Rajah 5

Berdasarkan Rajah 5, nyatakan get logik bagi:

- P:**
- Q:**
- R:**
- S:**