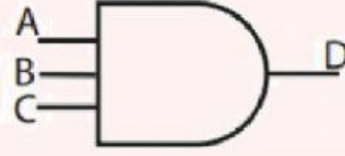


اسم الطالبة:

اكمل ما يأتي:



نوع البوابة:

عدد المدخل والمخرج:

يتكون جدول الحقيقة من: عمود  صف

المدخل			المخرج
A	B	C	D
0	0	0	<input type="text"/>
0	0	1	<input type="text"/>
0	1	0	<input type="text"/>
1	0	0	<input type="text"/>
0	1	1	<input type="text"/>
1	0	1	<input type="text"/>
1	1	0	<input type="text"/>
1	1	1	<input type="text"/>

إعداد المعلمة: فاطمة الغانم