

اسم الطالبة:

اختاري الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية:

١- البوابة التي يكون فيها المخرج بعكس المدخل كما في الجدول التالي :

مدخل A	مخرج A
0	1
1	0

بوابة الجمع المنطقي


OR

بوابة الضرب المنطقي

AND

بوابة النفي المنطقي

NOT

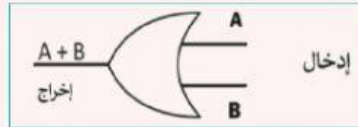

٢- البوابة التالية تمثل

بوابة الجمع المنطقي

OR

بوابة الضرب المنطقي

AND

بوابة النفي المنطقي

NOT

٣- أحدثت الدارات المتكاملة ثورة في عالم التقنية و الإلكترونيات
بسبب : (أكثر من خيار).

صغر حجمها

كبر حجمها

قلة الطاقة المستهلكة

سرعتها العالية

إعداد المعلمة: فاطمة الغانم