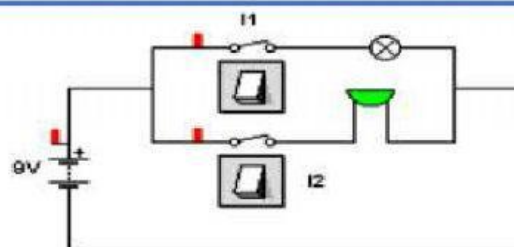



Análisis de circuitos eléctrico

Elige qué elemento de maniobra se debe accionar para que se enciendan los distintos receptores de los circuitos que se indican a continuación. (puedes elegir dos opciones en la tabla)


Para encender.	Hay que accionar	
Bombilla	I1	I2
Zumbador	I1	I2




Para encender.	Hay que accionar	
Bombilla 1	I1	P1
Bombilla 2	I1	P1

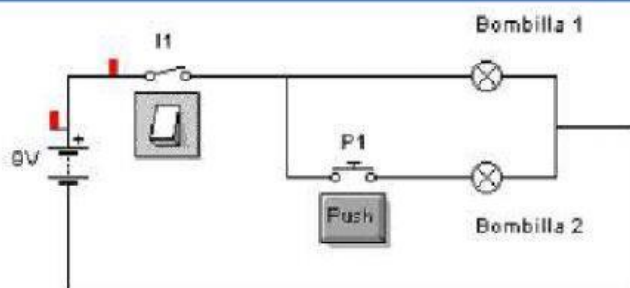

Para encender.	Hay que accionar		
Bombilla 1	I1	P1	P2
Bombilla 2	I1	P1	P2

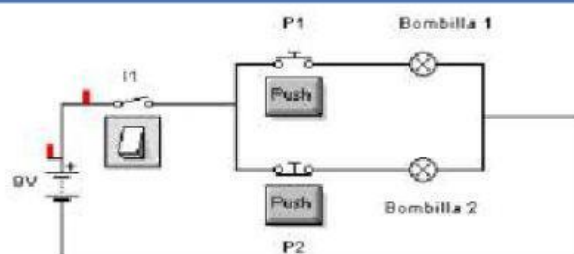


Para encender.	Hay que accionar		
Bombilla 1	I1	P1	I2
Bombilla 2	I1	P1	I2
Motor	I1	P1	I2

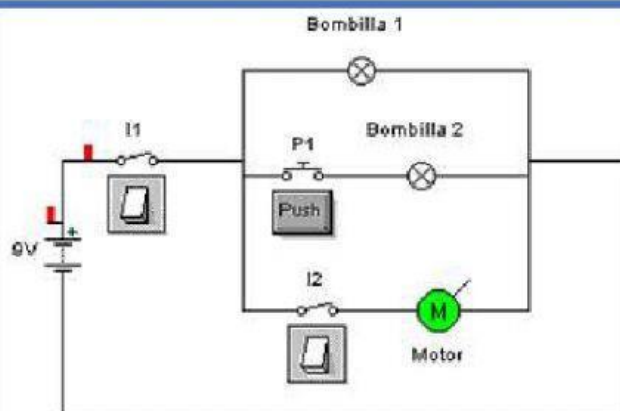

Interruptor	Bombilla 1 y 3			
Abierto	I1	I2	I3	I4
Cerrado	I1	I2	I3	I4

Interruptor	Bombilla 2 y 3			
Abierto	I1	I2	I3	I4
Cerrado	I1	I2	I3	I4

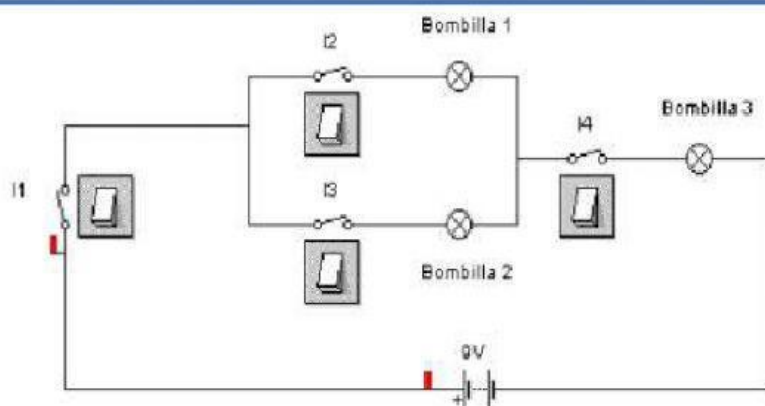

Apellidos y nombres: _____