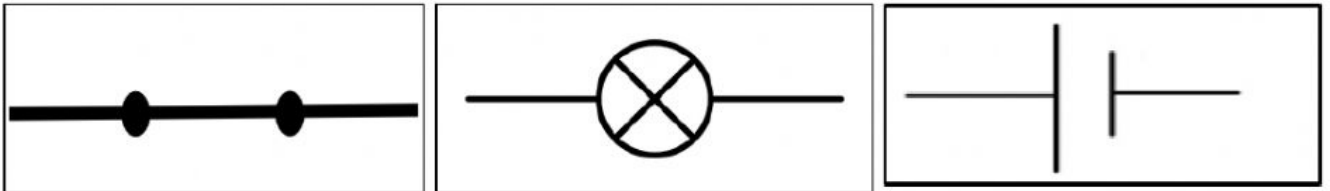


Padankan simbol-simbol tersebut dengan komponen elektrik yang betul.



KOMPONEN	SIMBOL
SEL KERING 	
SUIS 	
MENTOL 	

Lengkapkan ayat berikut dengan jawapan yang betul.

1. Litar bersiri mempunyai

☐ satu ☐ lebih daripada satu

laluan untuk arus elektrik mengalir.

2. Mentol yang disusun dalam litar bersiri

☐ Kurang cerah

☐ Lebih cerah

berbanding mentol yang disusun secara selari.

3. Litar selari mempunyai

☐ satu ☐ lebih daripada satu

laluan untuk arus elektrik mengalir.

4. Jika satu mentol dalam litar bersiri terbakar,
mentol lain

☐ menyala ☐ tidak menyala

5. Jika satu mentol dalam litar selari terbakar,
mentol lain

☐ menyala ☐ tidak menyala

6. Mentol yang disusun dalam litar selari



berbanding mentol yang disusun secara bersiri.