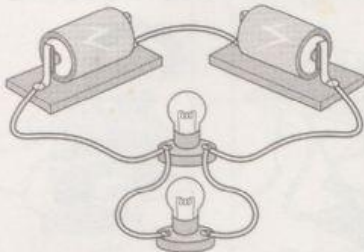


Perhatikan rajah litar berikut. Isikan tempat kosong. (SP7.2.8) TP4


1.



Litar elektrik M

- (a) Susunan mentol: _____
 (b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

2.

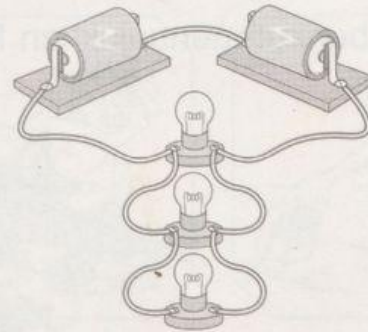


Litar elektrik N

- (a) Susunan mentol: _____
 (b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

Kesimpulan (lengkapkan)

Kecerahan nyalaan mentol _____ walaupun bilangan mentol yang disusun secara selari bertambah.


3.

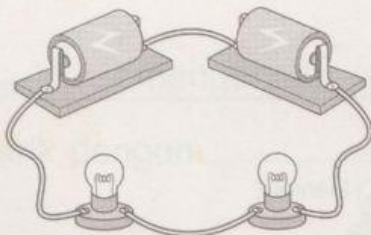

Litar elektrik X

- (a) Susunan mentol: _____
 (b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

4.

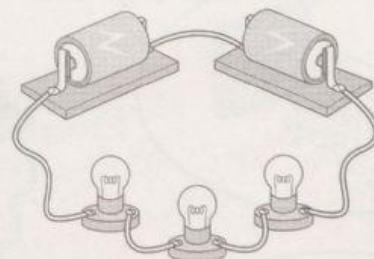

Litar elektrik Y

- (a) Susunan mentol: _____
 (b) Kecerahan nyalaan mentol: _____

Kesimpulan (lengkapkan)

Semakin _____ bilangan mentol, semakin _____ kecerahan nyalaan mentol.