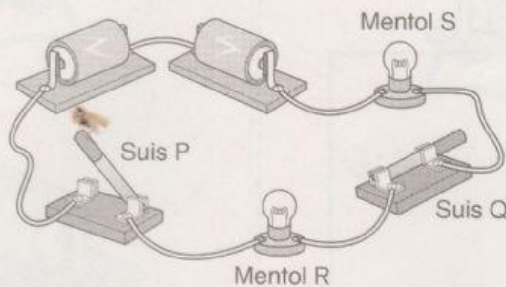


Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. (SP7.2.9) TP4 KBAT

KPS Berkomunikasi

1. Rajah berikut menunjukkan litar elektrik yang suisnya disusun secara bersiri.



Ramalkan apa yang akan berlaku

(a) apabila suis P dan suis Q dipasang.

Kesemua mentol _____


(b) apabila suis P dipasang dan suis Q ditutup.

Kedua-dua mentol R dan S _____

(c) apabila suis Q dipasang dan suis P ditutup.

Kedua-dua mentol R dan S _____

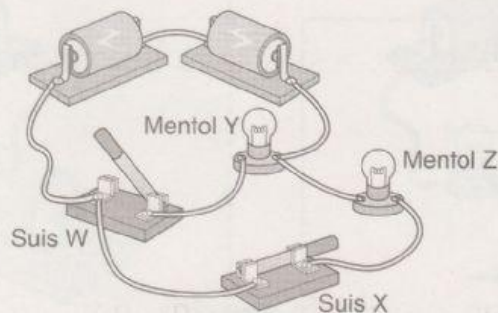2. Rajah berikut menunjukkan litar elektrik yang suisnya disusun secara selari.



Ramalkan apa yang akan berlaku

(a) apabila suis X dan suis W dipasang.

(b) apabila suis W dipasang dan suis X ditutup.

Mentol Y _____ dan mentol Z _____

(c) apabila suis X dipasang dan suis W ditutup.

Mentol Y _____ dan mentol Z _____