

BAB 2.3 REKA BENTUK ELEKTRIK

TP 1 Menyatakan elemen yang terdapat dalam sistem elektrik

Tarik elemen sistem elektrik pada kotak jawapan yang disediakan

SUMBER


KAWALAN

MEDIUM

BEBAN



Jawapan :

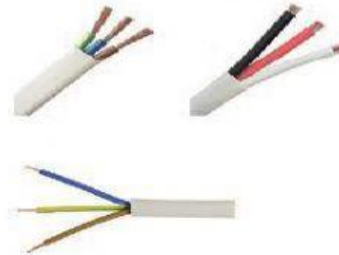

Jawapan:



Jawapan:



Jawapan:

TP 2 Menerangkan fungsi setiap elemen sistem elektrik

Suai padankan elemen sistem elektrik berikut dengan penerangannya yang betul.

ELEMEN SISTEM ELEKTRIK	PENERANGAN ELEMEN
Sumber	Memutuskan dan menyambung litar
Medium	Menghasilkan kesan seperti cahaya, bunyi dan putaran
Kawalan	Berpunca daripada janakuasa, bateri, solar, nuklear dan sebagainya
Beban	Sebagai pengantara antara sumber dengan beban untuk mengalirkan arus elektrik